

ზოგადი ელექტრონიკა. II სემესტრი. 2020-2021 წელი (დასკვნითი გამოცდა)

Question 1

ველით მართვად ტრანზისტორებს უნიპოლარული ეწოდება იმის გამო, რომ:

Select one:

- ☐ a. ასეთ ტრანზისტორებში დენის გატარების პროცესში მონაწილეობს მუხტის ძირითადი გადამტანები - ელექტრონები ან ხვრელები.
- ☐ b. ასეთ ტრანზისტორებში დენის გატარების პროცესში მონაწილეობს მხოლოდ ერთი, დადებითი ნიშნის მუხტები - ხვრელები;
- ☐ c. ასეთ ტრანზისტორებში დენის გატარების პროცესში მონაწილეობს მხოლოდ ერთი, უარყოფითი ნიშნის მუხტები - ელექტრონები;

Question 2

რას ეწოდება გამდიდრების რეჟიმში მომუშავე იზოლირებულჩამკეტის ველით მართვადი ტრანზისტორის ზღურბლური ძაბვა:

Select one:

- ☐ a. ძაბვას ჩამკეტსა და სათავეს შორის, რომლის დროსაც გაჩნდება დენგამტარი არხი.
- ☐ b. ძაბვას ჩამკეტსა და სათავეს შორის, რომლის დროსაც ჩასადენის დენი გაუტოლდება მისი ნომინალური მნიშვნელობის 10%-ს
- ☐ c. ძაბვას ჩამკეტსა და სათავეს შორის, რომლის დროსაც ჩადასენის დენი გაუტოლდება ნომინალურ მნიშვნელობას
- ☐ d. ძაბვას ჩამკეტსა და სათავეს შორის, რომლის დროსაც ჩასადენის დენი გაუტოლდება მისი ნომინალურ მნიშვნელობის 90%-ს

Question 3

ინტეგრალური სქემა არის:

Select one:

- ☐ a. ერთ ხელსაწყოში გაერთიანებული სქემური კომპონენტების ერთობლიობა, რომლებიც შესრულებულია ნახევარგამტარული მასალისგან დამზადებულ სხვადასხვა საფენზე და დაკავშირებული არიან ერთმანეთთან საჭირო ფუნქციური კვანძის მისაღებად;
- ☐ b. ერთ ხელსაწყოში გაერთიანებული სქემური კომპონენტების ერთობლიობა, რომლებიც ერთმანეთთან არ არის დაკავშირებული და აქვთ საკუთარი საკონტაქტო გამომყვანები;
- ☐ c. ერთმანეთთან დაკავშირებული სქემური კომპონენტების ერთობლიობა, შესრულებულია ნახევარგამტარული მასალისგან დამზადებულ ერთ საფენზე.

Question 4

როგორი სიდიდის იქნება საერთო ემიტერიანი მაძლიერებელი კასკადის ძაბვის გაძლიერების კოეფიციენტის აბსოლიტური სიდიდე, თუ ტრანზისტორის კოლექტორული დატვირთვის წინაღობა $R_k = 2,2$ კომ. ემიტერში ჩართული წინაღობა $R_e = 200$ ომ; ემიტერული გადასასვლელის წინაღობა $r_e = 50$ ომ:

Select one:

- ☐ a. 9,6;

- ☐ b. 8,5;
- ☐ c. 5,2;
- ☐ d. 8,8;

Question 5

ტრანზისტორული მამლიერებელი კასკადის ამპლიტუდურ - სიხშირული მახასიათებელი ამყარებს კავშირს:

Select one:

- ☐ a. გამოსავალი (გამლიერებული) სიგნალის ამპლიტუდასა და შესავალი სიგნალის ამპლიტუდას შორის, შესავალი სიგნალის სიხშირის უცვლელი შენარჩუნების დროს;
- ☐ b. გასამლიერებელი და გამლიერებული სიგნალების სიხშირებს შორის, შესავალი სიგნალის ამპლიტუდის უცვლელი შენარჩუნების პირობებში;
- ☐ c. გამოსავალი ძაბვის ამპლიტუდასა და გასამლიერებელი სიგნალის სიხშირეს შორის, შესავალი სიგნალის სიდიდის უცვლელი შენარჩუნების დროს.

Question 6

სიმეტრიულ დიფერენციალურ კასკადს აქვს:

Select one:

- ☐ a. ერთი შესავლის წრედი და ორი გამოსავალი წრედი;
- ☐ b. ორი შესავლის და ორი გამოსავლის წრედი;
- ☐ c. ორი შესავლის და ერთი გამოსავლის წრედი.

Question 7

გამოსავალი (საბოლოო) მამლიერებელ კასკადს ძირითადად ამუშავებენ:

Select one:

- ☐ a. გამლიერების A რეჟიმში;
- ☐ b. გამლიერების B რეჟიმში;
- ☐ c. გამლიერების C რეჟიმში;

Question 8

ოპერაციულ მამლიერებელში უარყოფითი უკუკავშირი განხორციელდება თუ:

Select one:

- ☐ a. გამოსავალზე მიღებული სიგნალის ნაწილი დაუბრუნდება როგორც მაინვერსირებელ, ისე არამაინვერსირებელ შესასვლელს.
- ☐ b. გამოსავალზე მიღებული სიგნალის ნაწილი დაუბრუნდება მაინვერსირებელ შესასვლელს;
- ☐ c. გამოსავალზე მიღებული სიგნალის ნაწილი დაუბრუნდება არამაინვერსირებელ შესასვლელს;

Question 9

ძაბვის კომპენსაციური სტაბილიზატორის სქემაში მარეგულირებელ ელემენტად გამოიყენება:

Select one:

- ☐ a. დატვირთვის მიმდევრობით შეერთებული საერთო ბაზით ჩართული ტრანზისტორი.

- ☐ b. დატვირთვის მიმდევრობით შეერთებული საერთო ემიტერით ჩართული ტრანზისტორი;
- ☐ c. დატვირთვის მიმდევრობით შეერთებული საერთო კოლექტორით ჩართული ტრანზისტორი;

Question 10

ავტორხვევითი მულტივიბრატორის გამოსავალზე გენერირებული რხევების პერიოდი დადებითი უკუკავშირის კოეფიციენტის განსაზღვრულ ფარგლებში გაზრდისას:

Select one:

- ☐ a. უცვლელი რჩება;
- ☐ b. მცირდება ამ კოეფიციენტის პროპორციულად;
- ☐ c. იზრდება ამ კოეფიციენტის პროპორციულად;